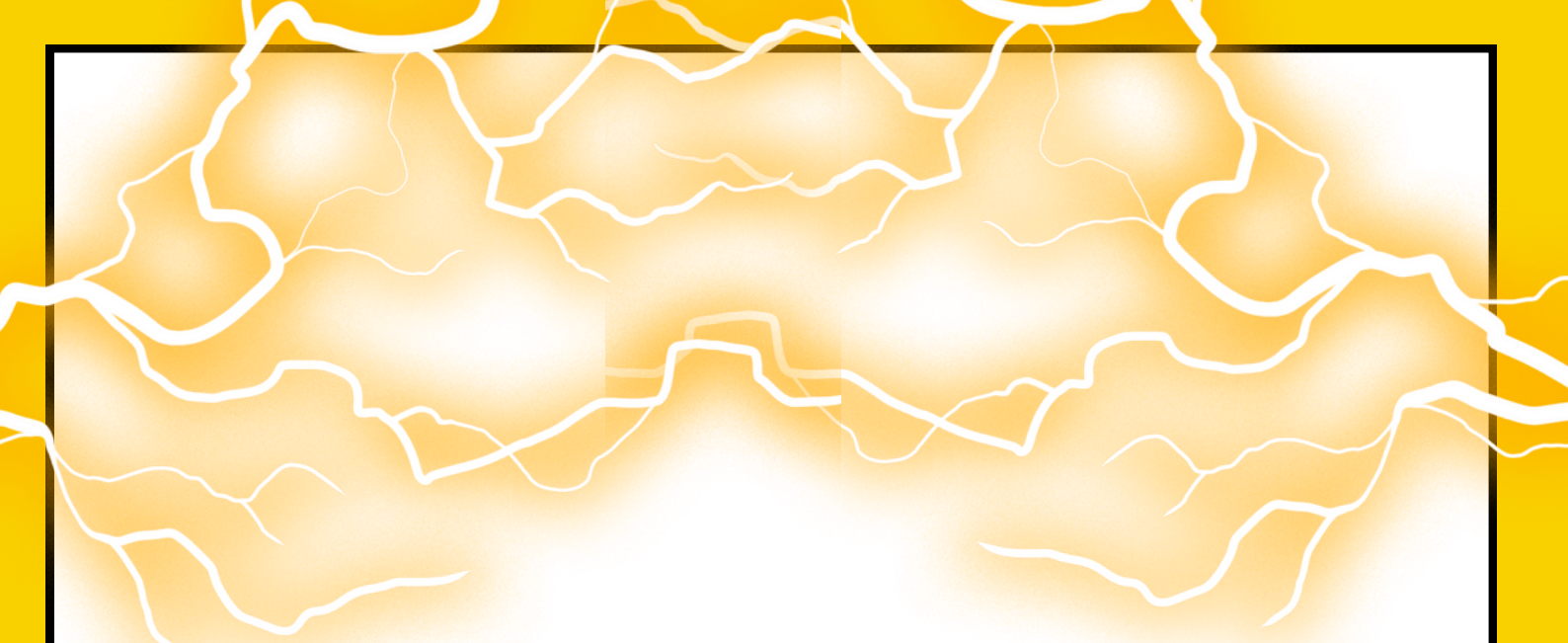




EL CIRCUITO DEL TERROR

TECNOLOGÍA



EL CIRCUITO DEL TERROR

DESCRIPCIÓN

Las luces del laboratorio de Halloween se apagan y solo se pueden encender creando un circuito correcto.

¿QUÉ HAY QUE HACER?

1. Diseña un circuito eléctrico sencillo (batería, cables, interruptor y bombilla o LED).
2. Dibuja el esquema con sus símbolos.
3. Explica qué ocurre si los componentes se conectan en serie o en paralelo.

OBJETIVO:

Comprender el funcionamiento de los circuitos eléctricos básicos.

PRODUCTO FINAL:

Esquema del "circuito del terror" con los componentes señalados.